

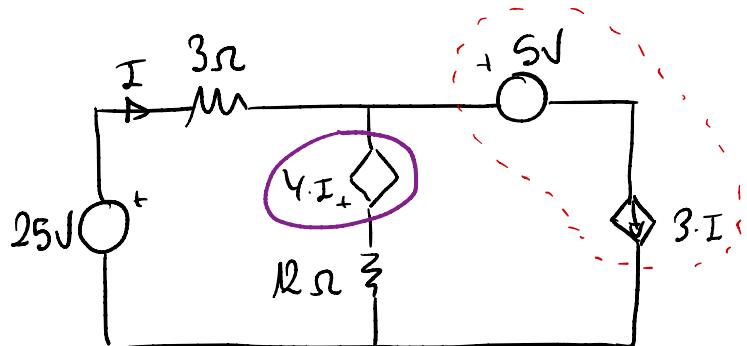


Problema 1.

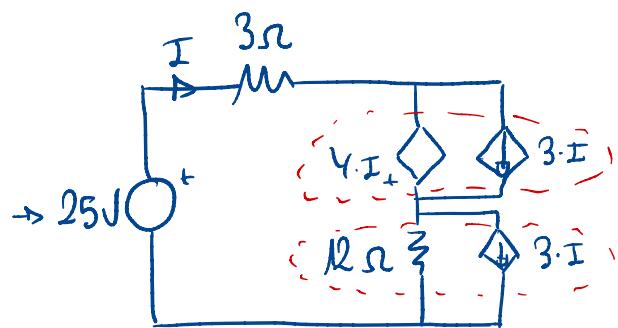



¿Potencia en fuente de tensión dependiente?

fuente intensidad en serie con elementos

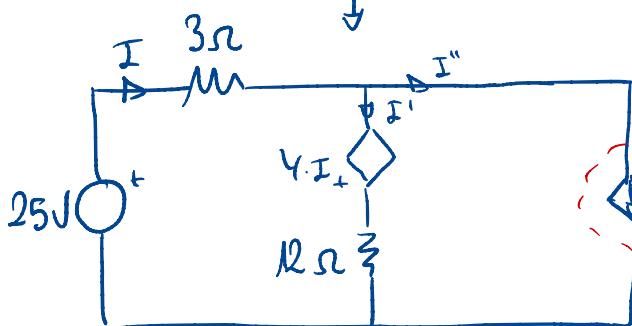

fuente tensión en paralelo con elementos
→ 25V

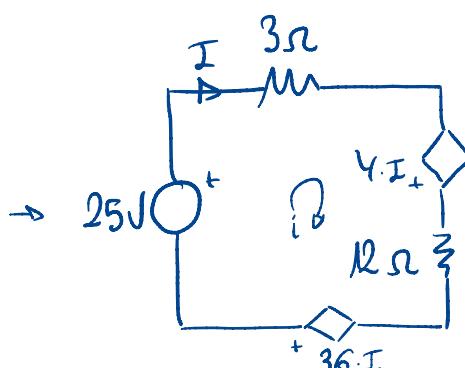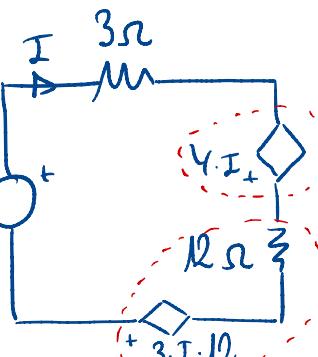fuente intensidad en paralelo con resistencia a
fuente de tensión en serie con resistencia




$$\begin{aligned} \text{? } 25 + 36 \cdot I + 4 \cdot I &= i(3 + 12) \Rightarrow 25 + 40 \cdot I = 15 \cdot i \xrightarrow{i=I} 25 + 40 \cdot I = 15 \cdot I \Rightarrow \\ &\Rightarrow 100I - 15I = -25 \Rightarrow 25I = -25 \Rightarrow I = -1 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} I &= I' + I'' \Rightarrow I' = I - I'' \\ I'' &= 3 \cdot I = 3(-1) = -3 \text{ A} \end{aligned} \right\} I' = -1 + 3 = 2 \text{ A}$$

$$P = 4 \cdot I \cdot I' = 4 \cdot (-1) \cdot 2 = -8 \text{ W}$$

La fuente consume 8 W

Problema 2.

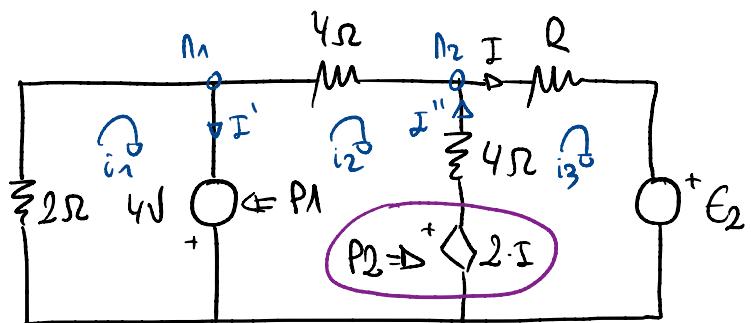

¿Potencia consumida en P2 si P1 = -4 W?

$$i_1 \cdot 4 = i_1 \cdot 2 \rightarrow 2 = i_1 \rightarrow i_1 = 2 \text{ A}$$

$$i_2 \cdot 4 - 4 - 2I = i_2(4+4) - i_3 \cdot 4 \rightarrow -2 - I = i_2 \cdot 4 - i_3 \cdot 2 \rightarrow -2 = i_2 \cdot 4 - i_3 \quad *$$

$$i_3 \cdot 2 + E_2 = i_3(4+4) - i_2 \cdot 4 \rightarrow E_2 = i_3(2+R) - i_2 \cdot 4$$

$$P_1 = -4 = 4 \cdot I' \rightarrow I' = -1 \text{ A}$$

$$i_1 = I' + i_2 \rightarrow i_2 = i_1 - I' = 2 - (-1) = 3 \text{ A}$$


$$-2 = i_2 \cdot 4 - i_3 \rightarrow i_3 = i_2 \cdot 4 + 2 = 3 \cdot 4 + 2 = 12 + 2 = 14 \text{ A}$$

$$i_2 + I'' = I \rightarrow I'' = I - i_2 = i_3 - i_2 = 14 - 3 = 11 \text{ A}$$


$$P = 2 \cdot I \cdot I'' = 2 \cdot 14 \cdot 11 = 308 \text{ W}$$

La fuente en P2 genera 308 W \rightarrow consume -308 W


Problema 3.

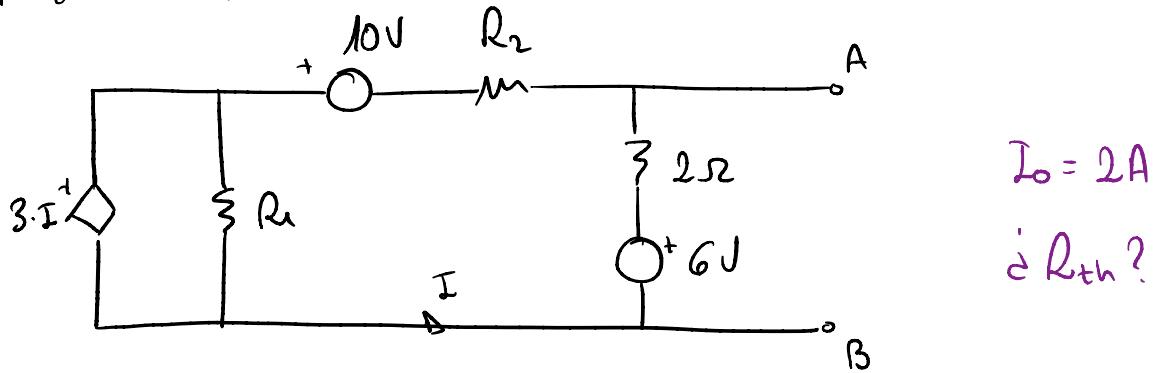

• Tensión a circuito abierto

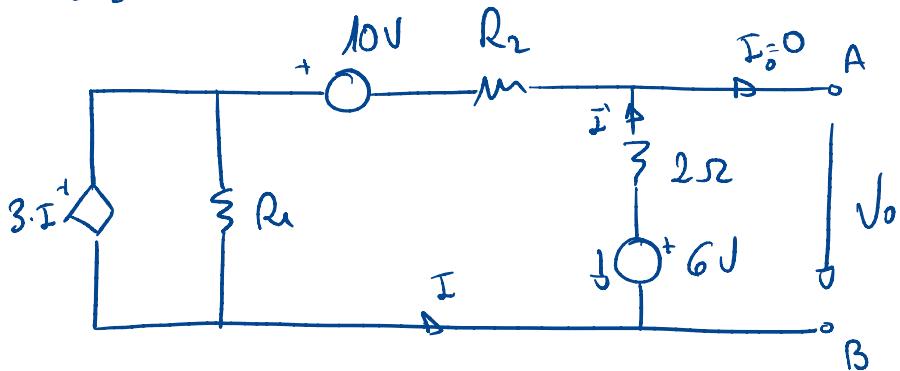
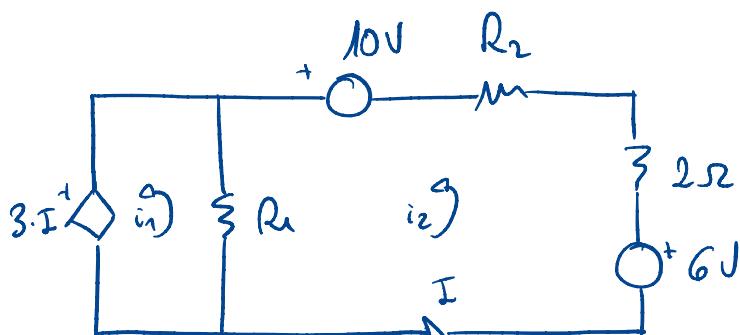
$$\begin{aligned} U_0 &= 6 - I' \cdot 2 \\ I' &= I + I_0^0 = I \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} U_0 = 6 - I \cdot 2$$



$$i_1^0 - 3 \cdot I = i_1 \cdot R_1 - i_2 \cdot R_1 \xrightarrow{I=i_2} 0 = i_1 \cdot R_1 - i_2 (R_1 - 3)$$

$$i_2^0 6 + 10 = i_2 \cdot (R_1 + R_2 + 2) - i_1 \cdot R_1$$


$$\begin{pmatrix} 0 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 & 3 - R_1 \\ -R_1 & R_1 + R_2 + 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

$$i_2 = \frac{\begin{vmatrix} R_1 & 0 \\ -R_1 & 16 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 & 3-R_1 \\ -R_1 & R_1+R_2+2 \end{vmatrix}} = \frac{R_1 \cdot 16}{R_1(R_1+R_2+2) + R_1(3-R_1)} = \frac{16}{R_1+R_2+2+3-R_1} = \frac{16}{R_2+5}$$

$$U_0 = 6 - \frac{16}{R_2+5} \cdot 2 = \frac{6(R_2+5) - 32}{R_2+5} = \frac{6R_2 + 30 - 32}{R_2+5} = \frac{6R_2 - 2}{R_2+5}$$

$$R_{th} = \frac{U_0}{I_0} = \frac{\frac{6R_2 - 2}{R_2+5}}{2} = \frac{3R_2 - 1}{R_2+5} \quad (1)$$

• Intensidad de cortocircuito

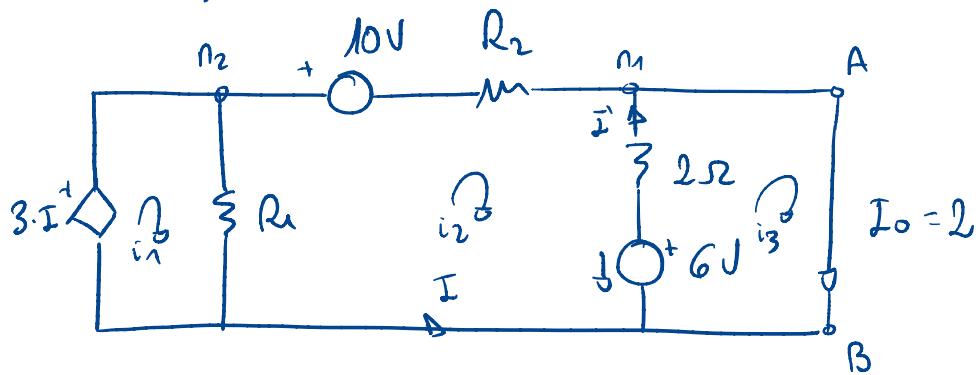

$$\text{if } 3 \cdot I = i_1 \cdot R_1 - i_2 \cdot R_1 \xrightarrow{i_1 = -i_2} 0 = i_1 \cdot R_1 - i_2 \cdot (R_1 - 3) \Rightarrow i_1 = \frac{i_2(R_1 - 3)}{R_1}$$

$$-10 - 6 = i_2(R_1 + R_2 + 2) - R_1 \cdot i_1 - 2 \cdot i_3 \quad *$$

$$6 = i_3 \cdot 2 - i_2 \cdot 2 \xrightarrow{i_3 = \frac{I_0}{2} = 1} 6 = 2 \cdot 1 - i_2 \cdot 2 \Rightarrow 3 = 2 - i_2 \Rightarrow i_2 = -1A$$


$$i_2 + I' = i_3 \Rightarrow I' = i_2 - i_3 = -1 - 2 = -3A$$

$$\left. \begin{array}{l} i_2 = -1A \\ i_1 = \frac{i_2(R_1 - 3)}{R_1} \end{array} \right\} i_1 = \frac{-1(R_1 - 3)}{R_1} = -\frac{R_1 + 3}{R_1}$$

$$* -16 = -1(R_1 + R_2 + 2) - R_1 \cdot \frac{-R_1 + 3}{R_1} - 2 \cdot 2 \Rightarrow -16 = -R_1 - R_2 - 2 + R_1 - 3 - 4 \Rightarrow R_2 = 16 - 2 - 3 - 4 = 7$$

$$(1) R_{th} = \frac{3 \cdot 7 - 1}{7 + 5} = \frac{21 - 1}{12} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3} \Omega$$

Problema 4.

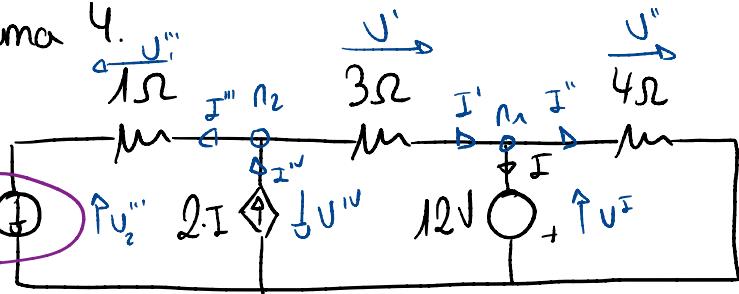

Potencia generada en fuente de intensidad independiente

$$n_1 \circ I' = I + I''$$

$$I'' = \frac{U^I}{4} = -\frac{U^F}{4} = -\frac{12}{4} = -3 \text{ A}$$

$$\left. \begin{array}{l} I' = I - 3 \\ 2 \cdot I = 8 + I - 3 \Rightarrow I = 8 - 3 = 5 \text{ A} \end{array} \right\}$$

$$n_2 \circ I'' = I''' + I'$$

$$I''' = 8 \text{ A}$$

$$I''' = 2 \cdot I$$

$$I' = 5 - 3 = 2 \text{ A}$$

$$I'' = 2 \cdot 5 = 10 \text{ A}$$

$$U^I = I' \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 6 \text{ V}$$

$$U_1''' = I''' \cdot 1 = 8 \cdot 1 = 8 \text{ V}$$

$$12 = U_2''' - U_1''' + U^I$$

$$U_2''' = 12 + U_1''' - U^I$$

$$12 + 8 - 6 = +14$$


$$U^F = -U'' + U^I \Rightarrow U'' = U^I - U^F = 6 - 12 = -6 \text{ V}$$

$$U'' = U_1''' - U_2''' \Rightarrow U_2''' = U_1''' - U'' = 8 - (-6) = 14 \text{ V}$$

$$P_2''' = U_2''' \cdot 8 = 14 \cdot 8 = 112 \text{ W}$$

La fuente de intensidad independiente genera 112 W


Problema 5.

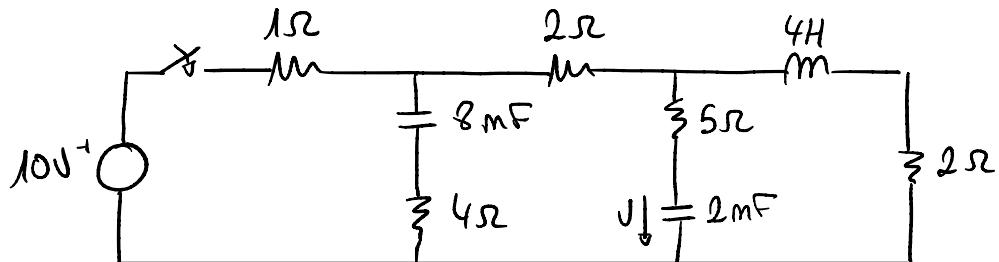


En $t=0$ se cierra el interruptor. En régimen permanente ¿cuál?

Régimen estacionario, corriente continua:

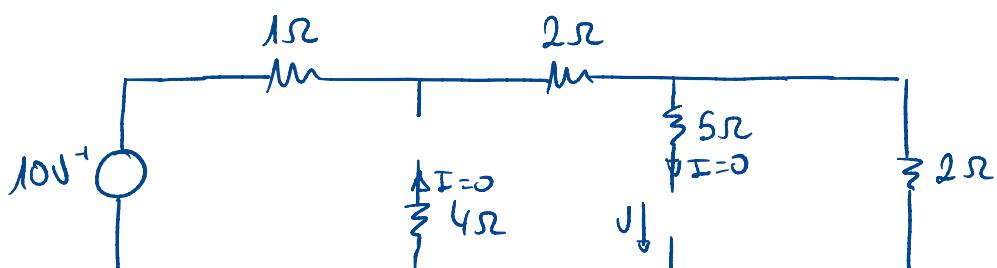
- bobina - comportamiento equivalente a un cortocircuito
- condensador - comportamiento equivalente a un circuito abierto



↓ El problema es del estilo

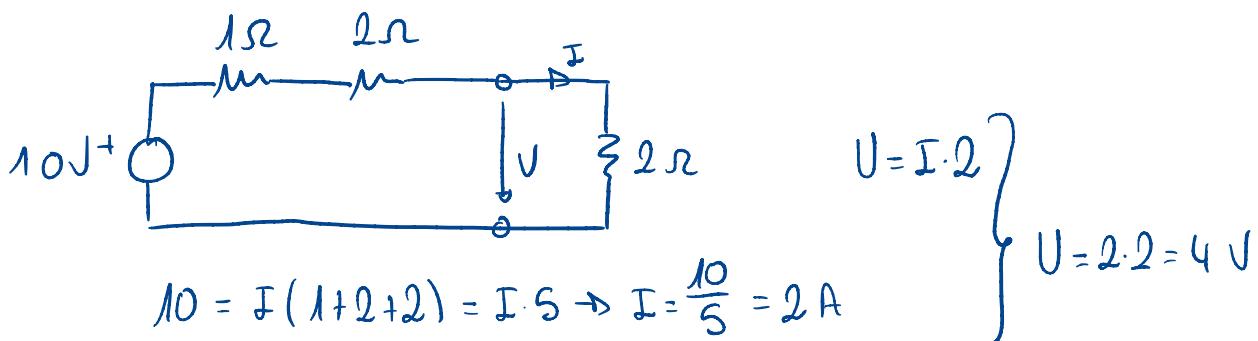

Problema 6.

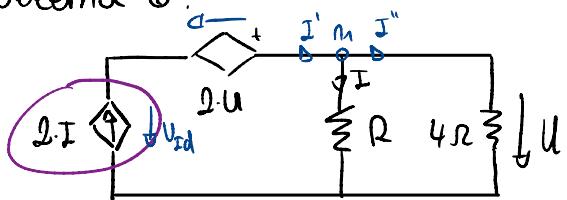

Potencia generada
por la fuente de
intensidad dependiente
 $U = 8V$

$$\left. \begin{array}{l} I' = I'' + I \\ I' = 2 \cdot I \\ I'' = \frac{U}{4} = \frac{8}{4} = 2A \end{array} \right\} 2I = 2 + I \Rightarrow I = 2A$$


$$U = 2U + U_{id} \Rightarrow U_{id} = U - 2U = -U = -8V$$

$$P = U_{id} \cdot 2I = -8 \cdot 2 \cdot 2 =$$

$$P = U_{id} \cdot 2I = -8 \cdot 2 \cdot 2 = -32W$$

La potencia generada en la fuente de intensidad dependiente es -32W
o, lo que es lo mismo, consume 32W

Problema 7.

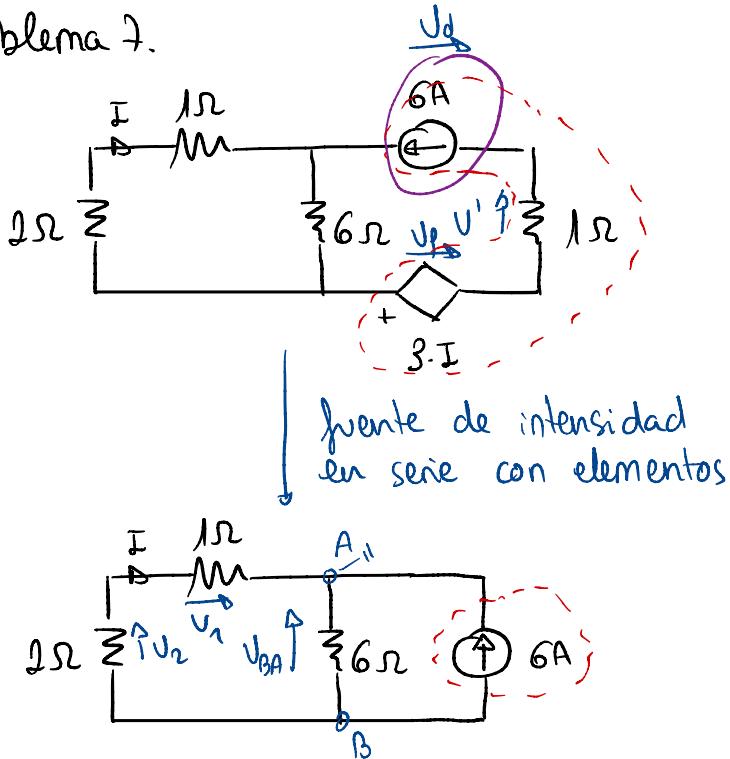

Potencia consumida por la fuente de intensidad independiente

$$B \cdot -6 = U_{BA} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{6} \right) \rightarrow -6 = U_{BA} \frac{6+12+2}{12} \rightarrow U_{BA} = \frac{-6}{\frac{5}{3}} = \frac{-18}{5} \text{ V}$$


$$U_{BA} = U_2 + U_1 \rightarrow \frac{-18}{5} = 2 \cdot I + 1 \cdot I \rightarrow I = \frac{-6}{5} \text{ A}$$

$$U_{BA} = U_f + U' - U_d \rightarrow U_d = U_f + U' - U_{BA} = 3 \cdot I + 1 \cdot 6 + \frac{18}{5} = 3 \cdot \frac{-6}{5} + 6 + \frac{18}{5} = 6 \text{ V}$$


$$P = U_f \cdot 6 = 6 \cdot 6 = 36 \text{ W}$$

La fuente genera 36 W por consiguiente, consume -36 W

Problema 8.

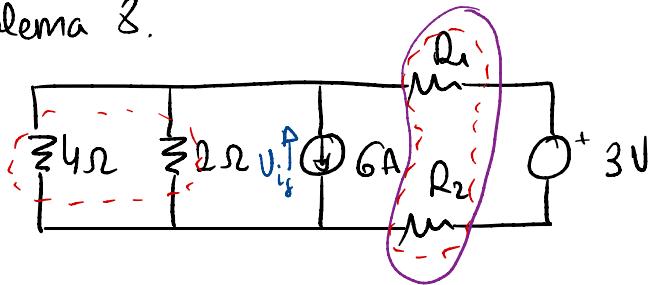

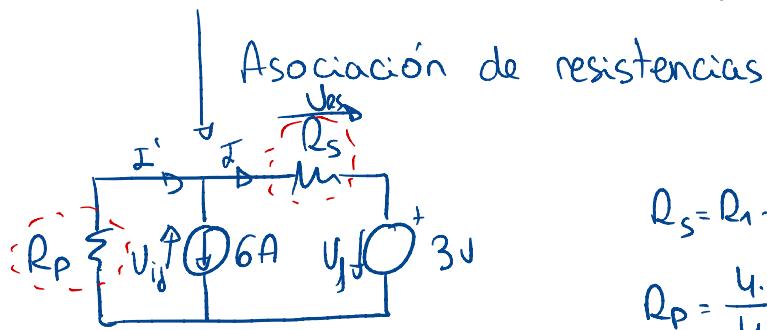Potencia consumida por R_1 y R_2 si fuente de intensidad genera 24 W



$$R_s = R_1 + R_2$$

$$R_p = \frac{4 \cdot 2}{4+2} = \frac{4 \cdot 1}{2+1} = \frac{4}{3} \Omega$$

$$P_{ig} = U_{ig} \cdot 6 \Rightarrow U_{ig} = \frac{P_{ig}}{6} = \frac{24}{6} = 4 V$$

$$U_{ig} = I' \cdot R_p \Rightarrow I' = \frac{U_{ig}}{R_p} = \frac{4}{4/3} = 3 A$$


$$I' = 6 + I \Rightarrow I = I' - 6 = -3 A$$

$$U_{ig} = -U_f - U_{Rs} \Rightarrow U_{Rs} = -U_f - U_{ig} = -3 - 4 = -7 V$$

$$P_{Rs} = U_{ig} \cdot I = -7 \cdot (-3) = 21 W$$


Las resistencias R_1 y R_2 consumen 21 W

Problema 9.

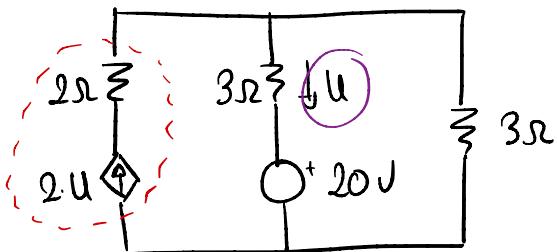


Determinar U

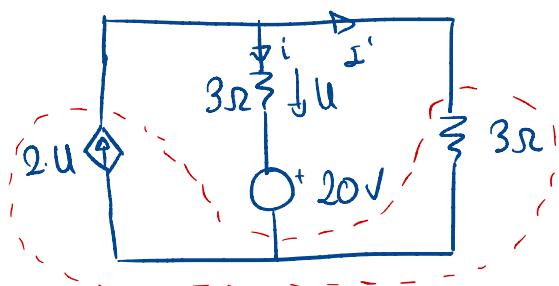Fuente de intensidad
en serie con elementos



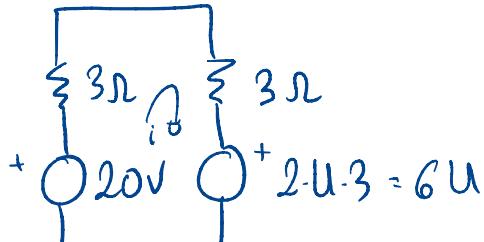Fuente de intensidad
en paralelo con
resistencia



$$\left. \begin{aligned} & 20 - 6U = i(3+3) = i \cdot 6 \Rightarrow i = \frac{20 - 6U}{6} = \frac{10 - 3U}{3} \\ & 2U = i + I' \Rightarrow I' = 2U - i \end{aligned} \right\}$$

$$I' = 2U - \frac{10 - 3U}{3} = \frac{6U - 10 + 3U}{3} = \frac{9U - 10}{3}$$

$$\frac{9U - 10}{3} \cdot 3 = U + 20 \Rightarrow 9U - 10 = U + 20 \Rightarrow 8U = 30 \Rightarrow U = \frac{30}{8}$$