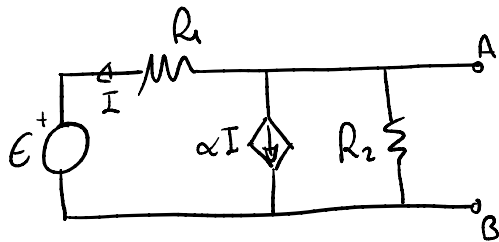


# Ejercicio 1.




$$E = 3V \quad R_2 = 2\Omega$$


$$R_1 = 3\Omega \quad \alpha = 2$$

Theremin  
Norton

• Tensión a circuito abierto

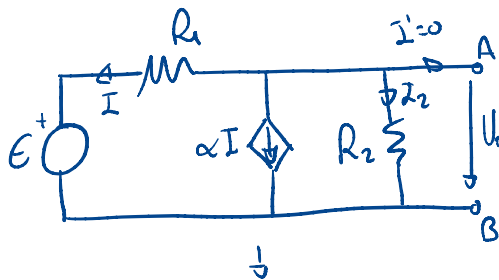


$$U_0 = I_2 R_2$$

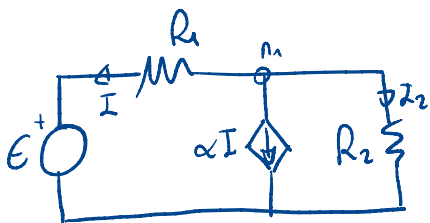

$$\sum I = 0 \Rightarrow I + \alpha I + I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = -\alpha I - I = -I(1+\alpha)$$

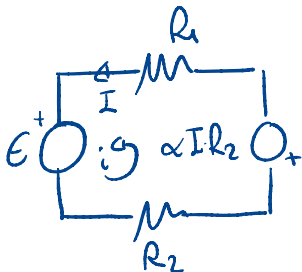Fuente intensidad paralelo  
con resistencia  $\rightarrow$  fuente tensión  
serie con resistencia




$$\Rightarrow -E - \alpha I R_2 = i (R_1 + R_2) \xrightarrow{i=I} -E = I (R_1 + R_2 (1+\alpha)) \rightarrow$$

$$\rightarrow I = \frac{-E}{R_1 + R_2 (1+\alpha)} = \frac{-3}{3 + 2(1+2)} = \frac{-3}{3+2\cdot 3} = \frac{-3}{1+2} = \frac{-1}{3} A$$


$$\sum I_2 = -I(1+\alpha) = -\frac{-1}{3}(1+2) = 1 A$$

$$U_0 = I_2 R_2 = 1 \cdot 2 = 2 V$$

• Intensidad de cortocircuito

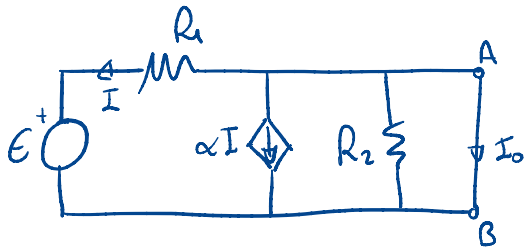

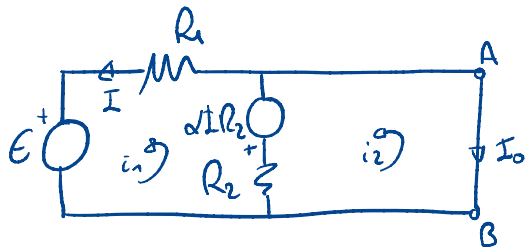Fuente intensidad paralelo  
con resistencia  $\rightarrow$  fuente tensión  
serie con resistencia



$$i_1 \rightarrow -E - \alpha I R_2 = i_1 (R_1 + R_2) - i_2 R_2 \xrightarrow{i_1 = I}$$

$$\rightarrow -E = I (R_1 + R_2 (1 + \alpha)) - i_2 R_2$$

$$i_2 \rightarrow \alpha I R_2 = i_2 R_2 - i_1 R_2 \xrightarrow{i_1 = I} 0 = -I R_2 (1 + \alpha) + i_2 R_2$$

$$\hat{e} = Z_m \hat{i} \rightarrow \begin{pmatrix} -E \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 + R_2(1 + \alpha) & -R_2 \\ -R_2(1 + \alpha) & R_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ i_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ i_2 \end{pmatrix}$$


$$i_2 = \frac{\begin{vmatrix} 9 & -3 \\ -6 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9 & -2 \\ -6 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{-18}{18 - 12} = \frac{-3}{3 - 2} = \frac{-3}{1} = -3 \text{ A}$$

$$I_0 = -i_2 = 3 \text{ A}$$


• Resistencia equivalente

$$U_0 = I_0 R_{eq} \rightarrow R_{eq} = \frac{U_0}{I_0} = \frac{2}{3} \Omega$$


Ej. Thev.

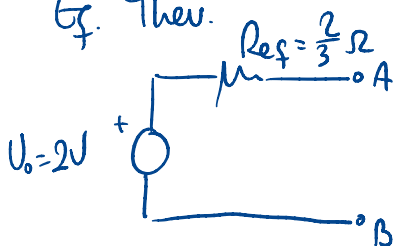

Ej. Norton

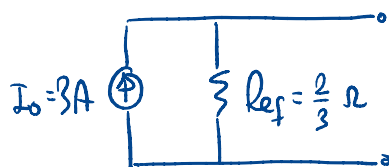

## Ejercicio 2.

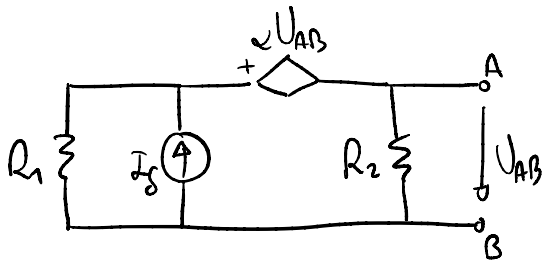


$$I_S = 10 \text{ A} \quad R_2 = 2 \Omega$$

$$R_1 = 6 \Omega \quad \alpha = 2$$


Norton

• Tensión de cortocircuito

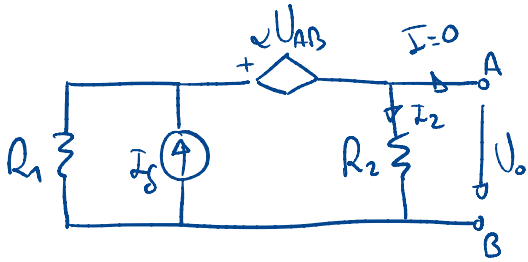

$$U_{AB} = U_0 = I_2 \cdot R_2$$

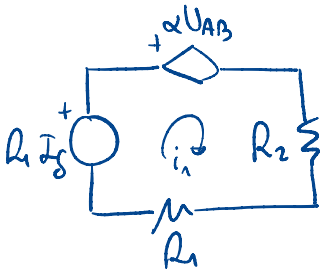Fuente intensidad paralelo  
con resistencia  $\rightarrow$  fuente tensión  
serie con resistencia




$$i_1 R_1 I_S - \alpha U_{AB} = i_1 (R_1 + R_2) \rightarrow R_1 I_S = i_1 (R_1 + R_2 (1 + \alpha))$$

$$\rightarrow i_1 = \frac{R_1 I_S}{R_1 + R_2 (1 + \alpha)} = \frac{6 \cdot 10}{6 + 2(1 + 2)} = \frac{60}{12} = 5 \text{ A}$$

$$U_{AB} = I_2 R_2 = i_1 R_2$$

$$U_0 = i_1 \cdot R_2 = 5 \cdot 2 = 10 \text{ V}$$


• Intensidad de cortocircuito

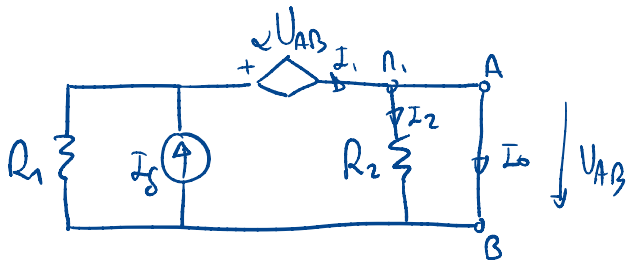

$$U_{AB} = I_2 R_2 = (I_1 - I_0) R_2$$

$$\text{no } I_1 = I_2 + I_0 \rightarrow I_2 = I_1 - I_0$$

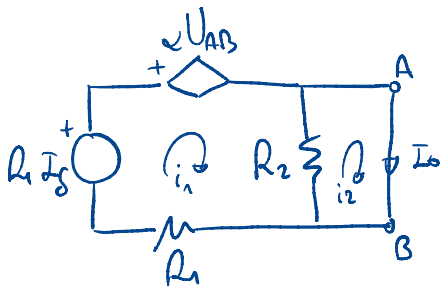Fuente intensidad paralelo con resistencia  $\rightarrow$  fuente tensión serie con resistencia



$$i_1 \rightarrow -\alpha U_{AB} + R_1 I_S = i_1 (R_1 + R_2) - i_2 R_2 \rightarrow$$

$$\rightarrow R_1 I_S = i_1 (R_1 + R_2 (1 - \alpha)) - i_2 R_2 (1 - \alpha)$$

$$i_2 \rightarrow 0 = -i_1 R_2 + i_2 R_2$$

$$U_{AB} = \frac{(I_1 - I_0) R_2}{(i_1 - i_2) R_2}$$

$$\hat{e}_S = Z_m \hat{i}_S \rightarrow \begin{pmatrix} R_1 I_S \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 + R_2 (1 - \alpha) & -R_2 (1 - \alpha) \\ -R_2 & R_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 60 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} \rightarrow$$


$$i_2 = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 60 \\ -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{120}{8 + 4} = \frac{30}{2 + 1} = \frac{30}{3} = 10 \text{ A}$$

$$I_0 = i_2 = 10 \text{ A}$$


• Resistencia equivalente

$$R_{eq} = \frac{U_0}{I_0} = \frac{10}{10} = 1 \Omega$$

Equivalente Norton

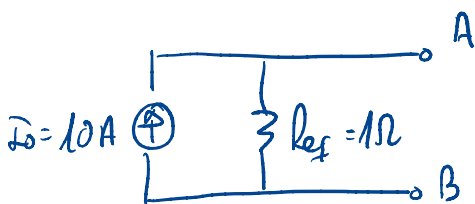

Ejercicio 3.

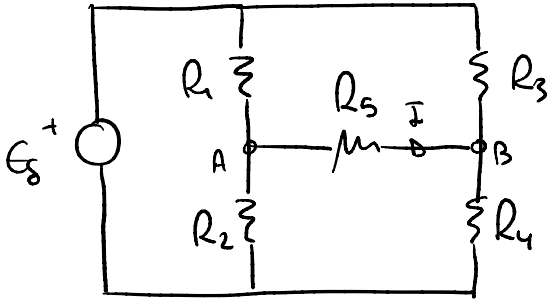

$$E_g = 12V$$


$$R_1 = 6\Omega$$

$$R_2 = 3\Omega$$


$$R_3 = R_4 = 4\Omega$$

$$I = -\frac{1}{3}A$$

$R_5$   
Ecuivalente Thevenin

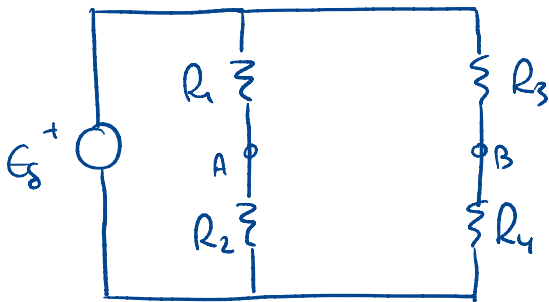

• Intensidad de cortocircuito

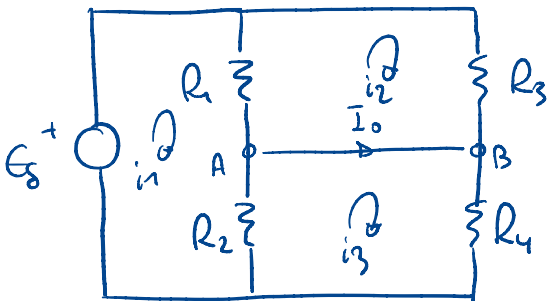

$$I_0 + i_2 = i_3 \Rightarrow I_0 = i_3 - i_2$$

$$E_g = i_1(R_1 + R_2) - i_2 R_1 - i_3 R_2$$

$$0 = -i_1 R_1 + i_2(R_1 + R_3)$$

$$0 = -i_1 R_2 + i_3(R_2 + R_4)$$


$$\hat{E}_g = Z_m \hat{i} \Rightarrow \begin{pmatrix} E_g \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 + R_2 & -R_1 & -R_2 \\ -R_1 & R_1 + R_3 & 0 \\ -R_2 & 0 & R_2 + R_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -6 & -3 \\ -6 & 10 & 0 \\ -3 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{pmatrix}$$

$$i_2 = \frac{\begin{vmatrix} 9 & 12 & -3 \\ -6 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 7 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9 & -6 & -3 \\ -6 & 10 & 0 \\ -3 & 0 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{504}{288} = \frac{7}{4}$$

$$i_3 = \frac{\begin{vmatrix} 9 & -6 & 12 \\ -6 & 10 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 9 & -6 & -3 \\ -6 & 10 & 0 \\ -3 & 0 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{360}{288} = \frac{5}{4}$$

$$I_0 = i_3 - i_2 = \frac{5}{4} - \frac{7}{4} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}A$$

• Tensión circuito abierto

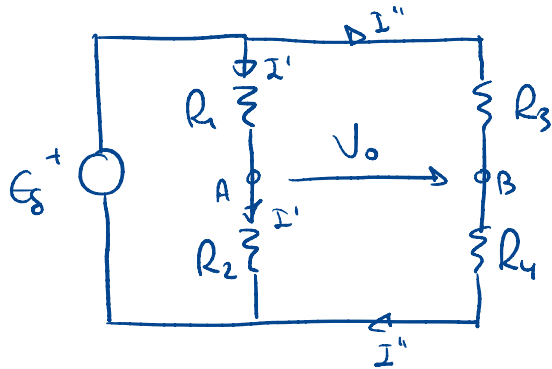

$$U_0 = -I' R_1 + I'' R_3 = -I' \cdot 6 + I'' \cdot 4$$

$$U_0 = I' R_2 - I'' R_4 = I' \cdot 3 - I'' \cdot 4$$

$$E_s = I' (R_1 + R_2) \rightarrow I' = \frac{E_s}{R_1 + R_2} = \frac{12}{6 + 3} = \frac{4}{3} \text{ A}$$


$$E_s = I'' (R_3 + R_4) \rightarrow I'' = \frac{E_s}{R_3 + R_4} = \frac{12}{4 + 4} = \frac{3}{2} \text{ A}$$

$$U_0 = -I' \cdot 6 + I'' \cdot 4 = -\frac{4}{3} \cdot 6 + \frac{3}{2} \cdot 4 = -2 \text{ V}$$

• Resistencia equivalente

$$R_{eq} = \frac{U_0}{I_0} = \frac{-2}{-1/2} = 4 \Omega$$


Equivalente Thevenin

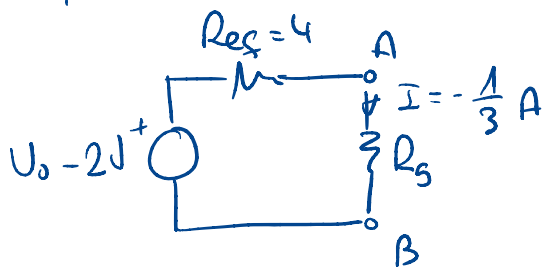

$$U_0 = I (R_{eq} + R_L) \rightarrow R_L = \frac{U_0}{I} - R_{eq} \rightarrow$$

$$\rightarrow R_L = \frac{-2}{-1/3} - 4 = 2 \Omega$$

Ejercicio 4.

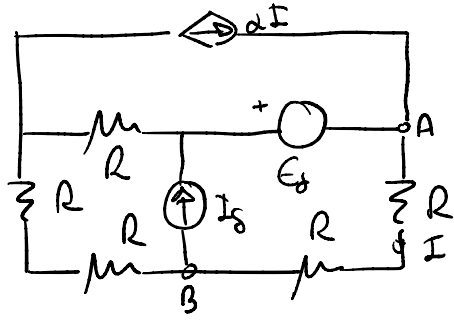


$I_s = 10A$   
 $R = 2\Omega$   
 $E_s = 30V$   
 $\alpha = 3$


Norton

¿Potencia consumida si en A-B hay una  $R = 12\Omega$ ?

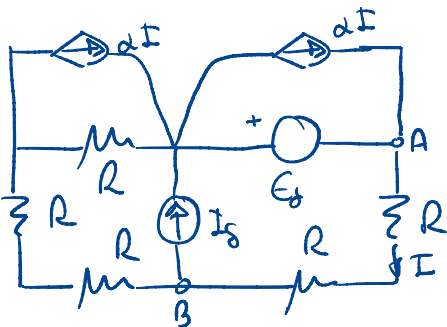
Fuente intensidad en paralelo con elementos



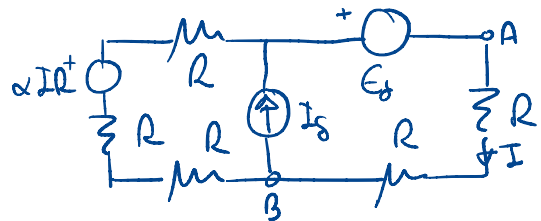
Fuente intensidad a fuente tens. Paralelo a fuente tens.




agrupación resistencias

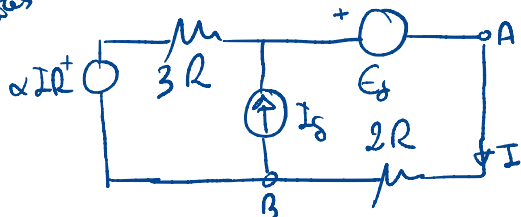


Fuente int. Paralelo elementos

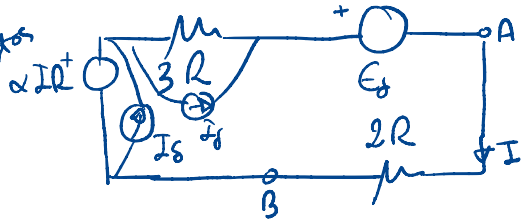

transform. fuente int.

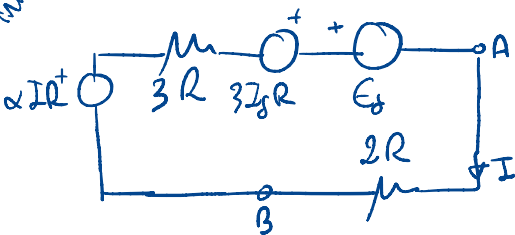

• Intensidad cortocircuito

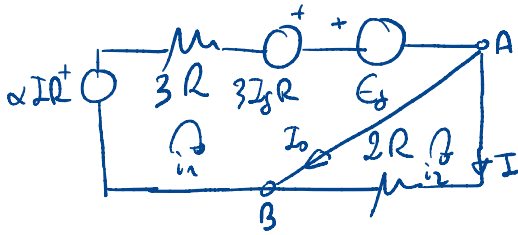


$$i_1 \alpha IR + 3I_8 R - E_8 = i_1 3R \rightarrow 3I_8 R - E_8 = i_1 3R - i_2 R^*$$

$$i_2 \quad 0 = i_2 2R \rightarrow i_2 = 0$$

$$* i_1 = \frac{3I_8 R - E_8}{3R} = I_8 - \frac{E_8}{3R} = 10 - \frac{30}{3 \cdot 2} = 10 - 5 = 5A$$


$$A \circ i_1 = i_2^0 + I_0 = 5A$$

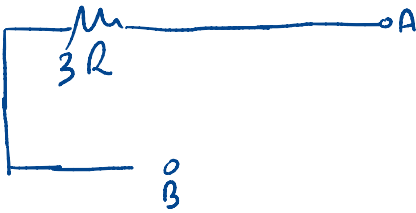• Resistencia equivalente, siendo  $I=0$ :



$$R_{eq} = 3R = 3 \cdot 2 = 6 \Omega$$

Equivalente Norton

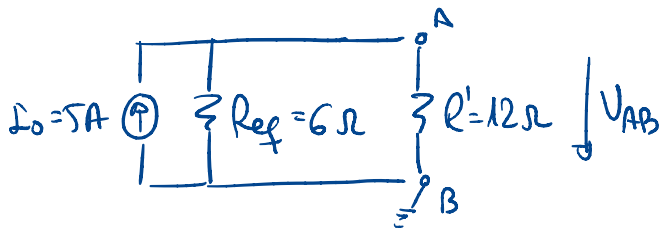


$$I_0 = V_{AB} \left( \frac{1}{R_{eq}} + \frac{1}{R'} \right) \rightarrow V_{AB} = I_0 \left( \frac{R_{eq} \cdot R'}{R_{eq} + R'} \right)$$

$$\rightarrow V_{AB} = 5 \left( \frac{6 \cdot 12}{6 + 12} \right) = 20V$$

$$P = \frac{V_{AB}^2}{R} = \frac{20^2}{12} = \frac{100}{3} W$$




Ejercicio 5.

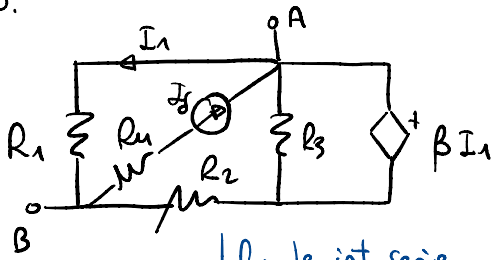


$I_S = 20 \text{ A}$      $R_3 = R_4 = 3 \Omega$   
 $R_1 = 2 \Omega$      $\beta = 2 \text{ V/A}$   
 $R_2 = 1 \Omega$

Eq. Norton  
 ¿Fuente tensión  
 10 V en A-B,  
 positivo en B,  
 potencia generada?

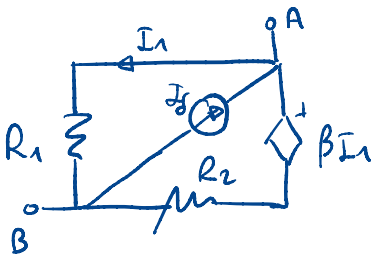
frente int. serie  
 con elementos  
 fuente tens.  
 paralelo elementos



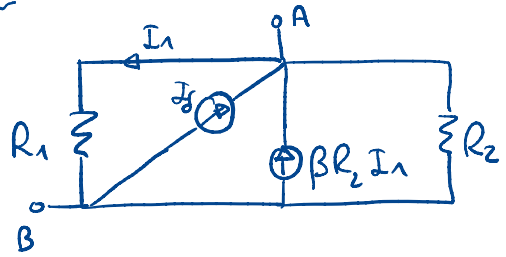frente tens. serie  
 resistencias a  
 fuente int. con res.



• Tensión a circuito abierto

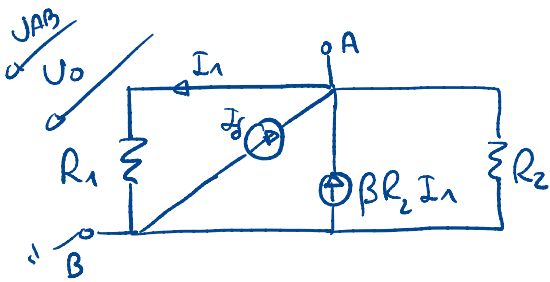


$$I_S + \beta R_2 I_1 = U_{AB} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \rightarrow$$

$$I_1 = \frac{U_{AB}}{R_1}$$

$$\rightarrow I_S + \beta R_2 \frac{U_{AB}}{R_1} = U_{AB} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \rightarrow I_S = U_{AB} \left( \frac{1}{R_1} (1 - \beta R_2) + \frac{1}{R_2} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow U_{AB} = \frac{I_S}{\frac{1}{R_1} (1 - \beta R_2) + \frac{1}{R_2}} = \frac{20}{\frac{1}{2} (1 - 2 \cdot 1) + \frac{1}{1}} = 40 \text{ V}$$

• Resistencia equivalente

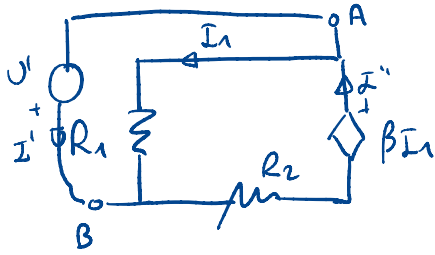


$$\left. \begin{aligned} U' &= I' R_1 - I'' R_1 \\ I'' &= I_1 + I' \rightarrow I_1 = I'' - I' \end{aligned} \right\} U' = -I_1 R_1 \quad *$$

$$R_{eq} = R_1 = 2 \Omega$$

• Intensidad de cortocircuito

$$I_0 = \frac{U_0}{R_{eq}} = \frac{40}{2} = 20 \text{ A}$$


Equivalente Norton

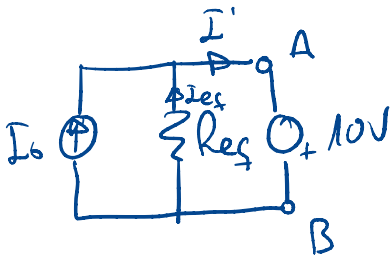

$$\left. \begin{aligned} I_0 &= I' - I_{eq} \rightarrow I' = I_0 + I_{eq} \\ I_{eq} &= \frac{10}{2} = 5 \text{ A} \end{aligned} \right\} I' = 20 + 5 = 25 \text{ A}$$

$$P = U \cdot I = 10 \cdot 25 = 250 \text{ W}$$

## Ejercicio 6.

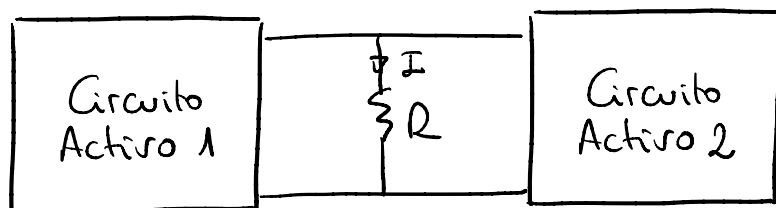

sin fuente  
sin int.

$$I_R = 10 - 5 = 5 \text{ A}$$

$$P_R = I_R^2 \cdot R = 5^2 \cdot 5 = 5^3 = 125 \text{ W}$$

Circuito formado por:

- fuente tensión  $E_g$
- fuente intensidad  $I_g$

$$\text{Si } E_g = 0 \rightarrow I = 10 \text{ A}$$

$$\text{Si } I_g = 0 \rightarrow I = -5 \text{ A}$$

$$R = 5 \Omega$$

¿Potencia en R?