

Figura 2. Representación de un grafo.

Circuito plano

Es aquel que se puede dibujar en el plano sin que se corten las ramas. En la Figura 3 se representa este concepto.

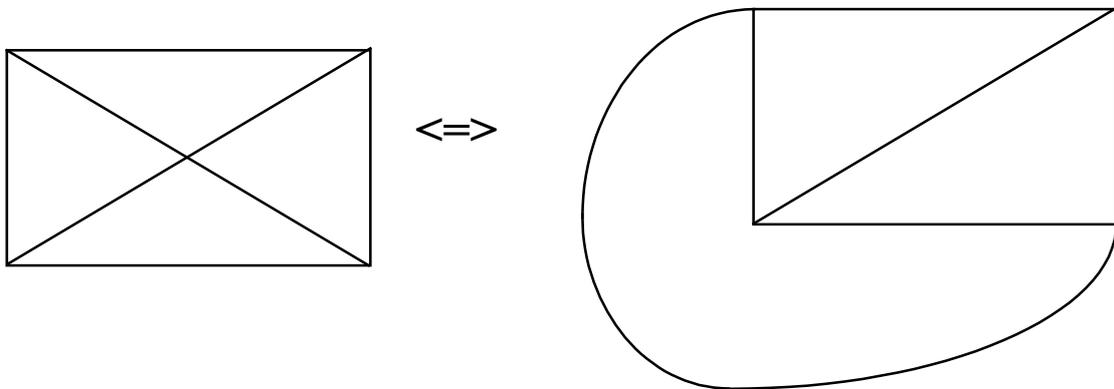


Figura 3. Representación de un circuito plano.

Malla

Se define para circuitos planos, es un lazo que no contiene ninguno en su interior. La Figura 4 representa este concepto.

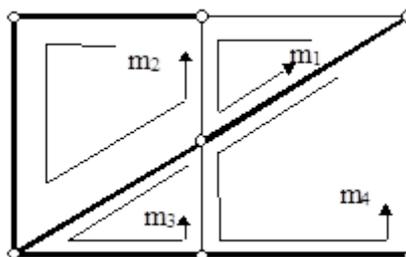


Figura 4. Representación de las mallas en un circuito.